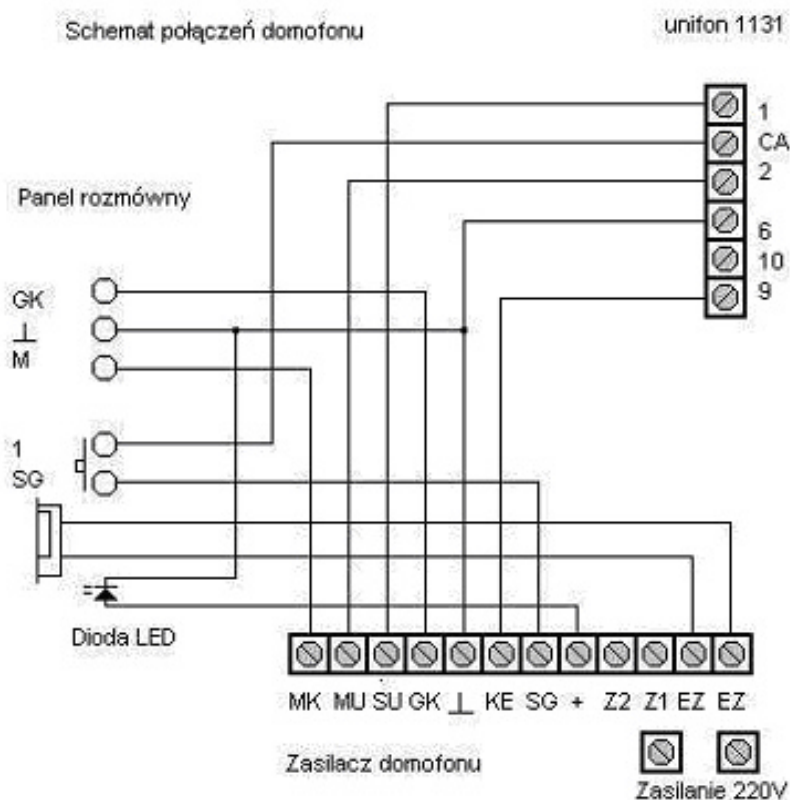


Schemat połączeń instalacji domofonowej



Rysunek przedstawia schemat połączeń instalacji domofonowej w domu jednorodzinnym: zasilacz uniwersalny, kaseta KR 1, unifon Urmet 1131, zaczepek.

Opis łączówek: Unifon Urmet 1131: 1-Słuchawka, CA-wywołanie, 2-Mikrofon, 6-Masa, 9-Wyzwolenie zaczepek

Panel rozmówny KR: GK-Głosnik, Masa, M-Mikrofon, 1 - wywołanie, SG - sygnał wywołania.

Po podłączeniu domofonu w/g schematu jak powyżej należy dokonać regulacji poziomu głośności w unifonie oraz w panelu rozmównym. Obie regulacje dostępne są w zasilaczu domofonowym.

Równoległe łączenie unifonów Urmet

